

Q.1 Explain different type of distortion in Amplifiers?

Ans. यदि किसी amplifier circuit का output waveform उसी input waveform का exact replica नहीं है तो इसे distortion की कहते हैं।

distortion के लिए ज्ञान करें।

- (i) Frequency distortion
- (2) Phase or time delay distortion
- (3) Harmonic, amplitude or nonlinear distortion

Frequency distortion

किसी amplifier की input के frequency पर group of frequencies को समान तरीके परन्तु किसी amplifier reactive components व interelectrodes capacitors के कारण इन frequencies को उस पर amplifying करते करते हैं।

Phase distortion के reactive components के कारण होता है। यदि output signal की phase input signal की phase से भिन्न नहीं हो।

Harmonic distortion

यदि output signal में input signal की frequency के multiple frequencies के signal देखते हैं, तो यह Harmonic distortion कहते हैं।

Q2 Compare different type of coupling in Amplifier?

Ans.

Comparisons of coupling

Sr. No	Parameter	R C Coupling	Transformer Coupling	Impedance Coupling	Direct Coupling
1	Size	Small	Large	Large & heavier than RC	Very small
2	Cost	small	Costlier	Costlier than RC	Very small
3	Frequency Response	AF range Excellent	Poor	Good	Best
4	Impedance matching	Not good	Excellent	Not good	Good
5.	Uses	Suitable for Voltage Amplification	Poor Amplification at VLF	AF & GTF suitable at LF	Suitable at VLF

Q3 Classify different Power Amplifiers?

Ans. Power amplifier को दोनों

(1) Audio Power Amplifier

(2) Radio power Amplifiers

Mode of operation of BJT & FET

(1) Class A power amplifier

• इसमें Q point load line नहीं है वर्तमान पर
पर जिसके बाहर नहीं उपलब्ध है, इनपुट का एक युक्ति
पूर्ण चक्र वाली वर्तमान तक है।

(ii) Class B Power Amplifier : इसमें Q point

Cut-off point के द्वारा प्रियंग फिल्टर का उपयोग
output, input के half cycle के लिए होता है।

(iii) Class AB power Amplifier इसमें Q point output


द्वितीय मध्य के द्वारा प्रियंग फिल्टर का उपयोग
output signal input के 180° और 360° के बीच
शामि होता है।

(iv) Class C power Amplifier यह 180° के कानून के

पारे बिंदु पर चलता है। Tuned वाले resonant
circuits के द्वारा इसके लिये उपयोग किया जाता है।

Q.4 Explain class A power Amplifier?

Ans.

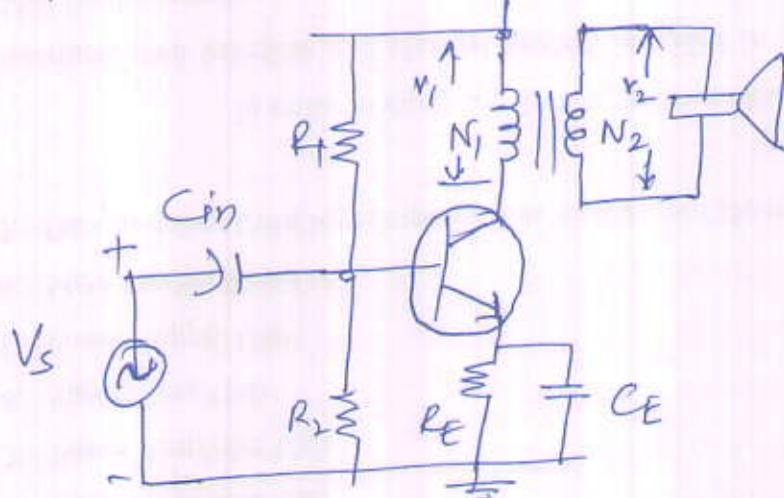

इसकी single stage class A power का उपयोग होता है।
output device (loud speaker) को step down
transformer की secondary winding के across
जाता है। Transformer impedance matching
का काम यह करता है। R_1, R_2, R_E and C_E
biasing circuit के components हैं।
Cin = input coupling capacitor है।

Step down transformer collector circuit तो high impedance की LS of low impedance को match करता है।

Working

dc winding resistance decides load line.

dc resistance का द्वारा कारण load line vertical आवृत्ति के / R की ac load line के centre पर है।

- Input तो half cycle तो total current

$I_{Cmax} = 2I_c$, $V_{CEmin} = 0$, negative half cycle

तो peak TR $I_{Cmin} = 0$, $V_{CEmax} = 2V_{CC}$

- Transformer की secondary तो ac power developed होता है जो load की supply की जाती है।