

EE201

Roll No. : .....

2018

**BASIC ELECTRONICS**

निर्धारित समय : तीन घंटे]

Time allowed : Three Hours]

[अधिकतम अंक : 70

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FIVE** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the language.

1. (i) BJT ट्रॉन्जिस्टर में  $\alpha$  तथा  $\beta$  को समझाइये।

Explain  $\alpha$  and  $\beta$  in BJT transistor.

- (ii) वरेक्टर डायोड क्या होता है ?

What is varactor diode ?

- (iii) धनात्मक तथा ऋणात्मक तर्कों को समझाइये।

Define positive and negative logics.

- (iv) डिमोर्गन प्रमेय क्या होता है ?

What are De Morgan's theorems ?

- (v) D तथा T फ्लिप-फ्लॉप में अंतर समझाइये।

Explain difference between D and T flip-flops.

(2×5)

2. (i) अर्धचालक डायोड प्रयुक्ति पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी को चित्र सहित समझाइये तथा इसकी दक्षता एवं उर्मिका गुणांक की गणना कीजिए।

Explain full wave bridge rectifier using semiconductor diode with diagram and calculate its efficiency and ripple factor.

- (ii) ट्रॉन्जिस्टर में अभिनिति की आवश्यकता को समझाइये। स्थिर अभिनिति परिपथ का विश्लेषण कीजिए।

Explain the need of biasing in transistor. Analyse the fixed biasing circuit. (6×2)

3. (i) उभयनिष्ठ आधार (CB) ट्रॉन्जिस्टर विन्यास के निवेशी तथा निर्गत V-I अभिलाखणिक वक्रों को खींचिए तथा समझाइये ।  
Draw and explain common base (CB) transistor configuration's input and output V-I characteristics curves.
- (ii) क्लास-B शक्ति प्रवर्धक की विवेचना कीजिए तथा इसकी दक्षता निकालिए ।  
Describe class-B power amplifier and find out its efficiency. (6x2)
4. (i) LED तथा फोटोट्रॉन्जिस्टर की संरचना तथा कार्यप्रणाली को समझाइये ।  
Explain construction and working of LED and photo transistor.
- (ii) ऋणात्मक पुनः निवेश के लाभ तथा हानियों को समझाइये ।  
Explain the advantages and disadvantages of negative feedback. (6x2)
5. (i) सार्वत्रिक द्वारों की सहायता से AND, OR तथा EX-OR तार्किक द्वारों को बनाइये ।  
Realise AND, OR, EX-OR logic gates using universal gates. (6)
- (ii) निम्न को बूलीयन बीजगणित की सहायता से सिद्ध कीजिए :  
Prove the following by using Boolean Algebra :
- (a)  $(\overline{A + B})(A + \overline{B}) = \overline{A} \overline{B}$
- (b)  $ABC + A\overline{B}C + AB\overline{C} = A(B + C)$  (3x2)
6. (i) द्विआधारी पूर्ण व्यवकलक को तार्किक आरेख तथा सत्य तालिका की सहायता से समझाइये ।  
Explain binary full subtractor circuit using logical diagram and truth table.
- (ii) द्विआधारी मल्टी प्लेक्सर तथा डिमल्टीप्लेक्सर में अंतर स्पष्ट कीजिए । साथ ही एक  $4 \times 1$  द्विआधारी मल्टीप्लेक्सर की कार्यप्रणाली तार्किक आरेख की सहायता से समझाइये ।  
Explain difference between binary multiplexer and demultiplexer. Also explain the working of a  $4 \times 1$  binary multiplexer with logic diagram. (6x2)
7. (i) दशक गणक की कार्यप्रणाली चित्र तथा सत्यतालिका की सहायता से समझाइये ।  
Explain working of decade counter using diagram and truth table.
- (ii) बायाँ विस्थापन तथा दायाँ विस्थापन रजिस्टर को समझाइये ।  
Explain left shift and right shift register. (6x2)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए ।  
Write short notes on any two of the following :
- (i) ट्रॉन्जिस्टर वीन सेतु दोलित्र  
Transistor Wein's bridge oscillator
- (ii) द्विआधारी श्रेणिक योजक  
Binary serial adder
- (iii) डिजिटल तकनीक के लाभ  
Advantages of digital techniques (6x2)