

2018

NETWORK ANALYSIS**निर्धारित समय : तीन घंटे]****Time allowed : Three Hours]****[अधिकतम अंक : 70****[Maximum Marks : 70**

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FIVE** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) आदर्श एवं व्यावहारिक वोल्टता स्रोत में अंतर बताइये।

Differentiate between an ideal and practical voltage source.

(ii) आरंभिक मान प्रमेय को समझाइये।

Explain initial value theorem.

(iii) थेवेनिन प्रमेय लिखिए।

State Thevenin's theorem.

(iv) द्वि-पोर्ट जाल के h-प्राचलों को परिभाषित कीजिए।

Define h-parameters of a two-port network.

(v) चयनशीलता को समझाइये।

Explain selectivity.


(2×5)

2. (i) किरचॉफ के वोल्टता नियम को उदाहरण सहित समझाइये।

Explain Kirchoff's voltage law with example.

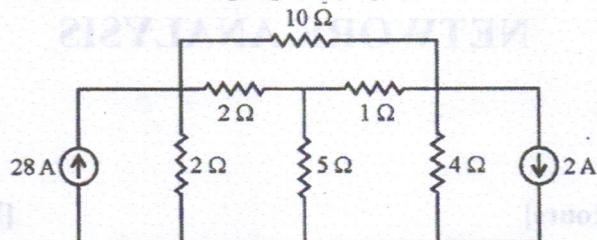- (ii) नोडल विश्लेषण विधि से निम्न चित्र में दिखाए गए परिपथ के विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं को ज्ञात कीजिए। (चित्र-1)

Use nodal analysis method to find currents flowing in various resistors of the circuit shown in the following figure (Fig.1) : (6×2)



चित्र-1 / Fig. - 1

3. (i) निम्न के लाप्लास रूपान्तरण ज्ञात कीजिए :

Find Laplace Transform of the following :

(a) $t \sin wt$

(b) $6 e^{2t} \cos 3t$

- (ii) निम्न के व्युत्क्रम लाप्लास रूपान्तरण ज्ञात कीजिए : (3×2)


Find Inverse Laplace Transform of the following :

(a) $\frac{s-5}{s(s+2)^2}$

(b) $\frac{s+1}{s(s^2+9)}$ (3×2)

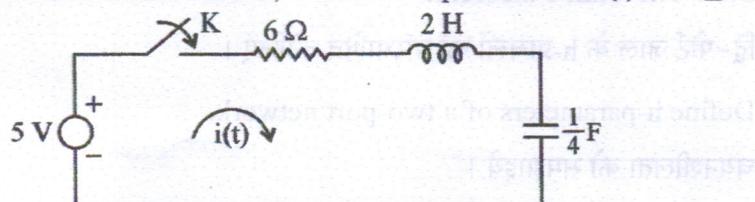4. (i) अंतिम मान प्रमेय को लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। State and prove final value theorem.
- (ii) चित्र में दर्शित परिपथ में स्विच K को $t = 0$ पर बंद किया जाता है। प्रारंभिक दशाएँ शून्य मानते हुए $t \geq 0$ के लिए धारा $i(t)$ ज्ञात कीजिए। (चित्र-2)

In the circuit shown in the following figure, switch K is closed at $t = 0$. Assuming zero initial conditions, obtain an expression for $i(t)$ for $t \geq 0$. (Fig.2) (6×2)




चित्र-2 / Fig. - 2

5. (i) मिलमैन प्रमेय लिखिए और इसे समझाइए।

State and explain Millman's theorem.

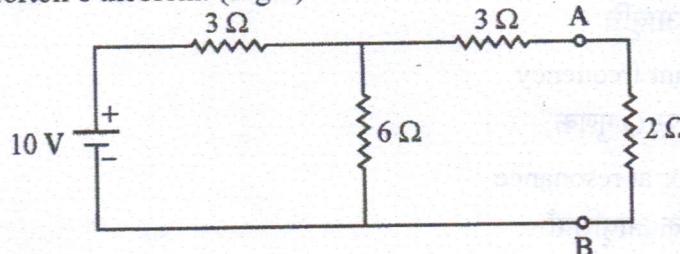- (ii) दिये गये चित्र में नॉर्टन प्रमेय से 2 Ω ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। (चित्र-3)

Calculate current flowing through 2 Ω resistance in the circuit shown below using Norton's theorem. (Fig.3)



चित्र-3 / Fig. - 3


(6×2)

6. (i) अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए।

State and prove maximum power transfer theorem.

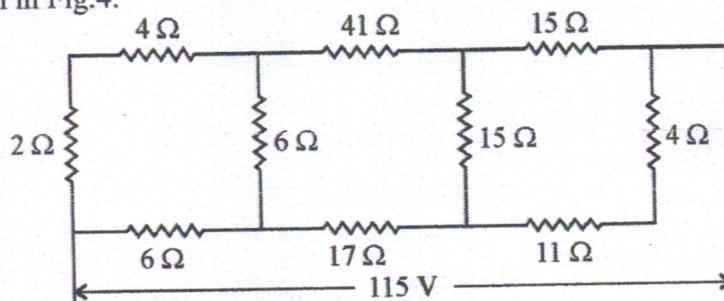- (ii) चित्र में दर्शित परिपथ में 17 Ω ओम प्रतिरोध में स्टार-डेल्टा रूपान्तरण विधि से धारा का मान ज्ञात कीजिए। (चित्र-4)

Using Star-Delta transformation, calculate current in 17 Ω resistor of the circuit shown in Fig.4.



चित्र-4 / Fig. - 4


(6×2)

7. (i) y-प्राचलों को h-प्राचलों के रूप में व्यक्त कीजिए।

Express y-parameters in terms of h-parameters.

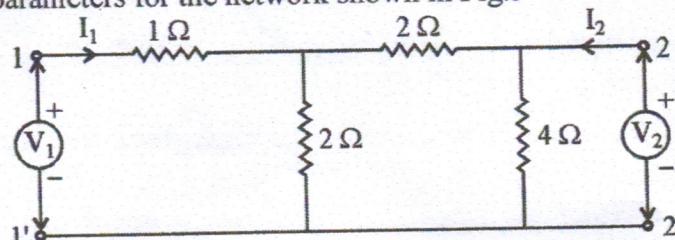- (ii) दिये गये चित्र में दर्शित जालक के लिए z-प्राचल ज्ञात कीजिए। (चित्र-5)

Find z-parameters for the network shown in Fig.5



चित्र-5 / Fig. - 5

(6×2)

P.T.O.

8. (i) श्रेणी R-L-C अनुनादी परिपथ में बैंड चौड़ाई हेतु सूत्र स्थापित कीजिए।

Derive an expression for bandwidth in an R-L-C series resonant circuit.

- (ii) एक श्रेणी परिपथ R-L-C में $R = 10 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 8\mu\text{F}$ है, तो ज्ञात कीजिए :

An R-L-C series circuit has $R = 10 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 8\mu\text{F}$. Calculate :

- (a) अनुनाद आवृत्ति

Resonant frequency

- (b) अनुनाद पर Q गुणक


Q-factor at resonance

- (c) अर्द्ध शक्ति आवृत्तियाँ

Half power frequency

(6×2)


(Ex-0)

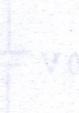

प्रश्न 8(ii) का उत्तर देने के लिए इसका विवरण दें।


प्रश्न 8(ii) का उत्तर देने के लिए इसका विवरण दें।

(A-हाई) : उत्तर

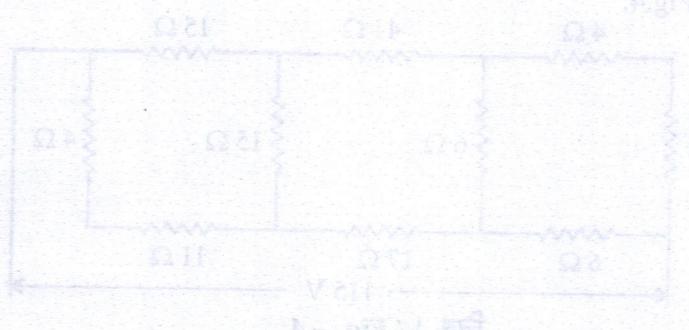

प्रश्न 8(ii) का उत्तर देने के लिए इसका विवरण दें।

(B-हाई) : उत्तर

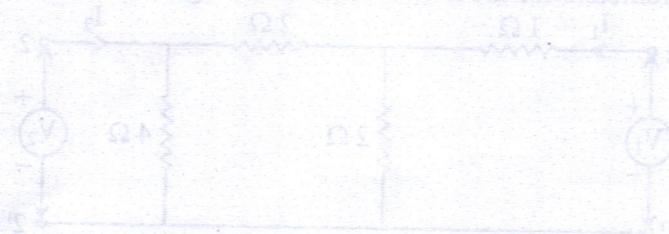

(Ex-0)

प्रश्न 8(ii) का उत्तर