

CS205/IT205

Roll No. :

2018

BASICS OF DIGITAL ELECTRONICS

निर्धारित समय : तीन घंटे।

Time allowed : Three Hours]

[अधिकतम अंक : 70

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) द्विआधारी संख्या पद्धति में क्रणात्मक संख्या कैसे प्रदर्शित की जाती है ?

How negative numbers are represented in binary number system ?

(ii) किसी एक सार्वत्रिक द्वार का चिन्ह बनाइए एवं उसकी सत्य तालिका भी लिखिए।

Draw the symbol of any one universal gate and also write its truth table.

(iii) मिन एवं मेक्स पटों को उचित उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।

Define min and max terms with suitable example.

(iv) एज एवं सतही ट्रिगरिंग में अंतर लिखिए।

Write the difference between edge and level triggering.

(v) अर्ध योजक एवं पूर्ण योजक की सत्य तालिका लिखिए।

Write truth table of half adder and full adder.

(2×5)

2. (i) निम्न को परिवर्तित कीजिए :

Convert the following :

(a) 516.25_{10} को द्विआधारी में

516.25_{10} into binary.

(b) 1011.101_2 को दशमलव पद्धति में

1011.101_2 into decimal

(c) 3373_8 को द्विआधारी में

3373_8 into binary

(d) $6A9_{16}$ को द्विआधारी में

$6A9_{16}$ into binary

(2×4)

- (ii) 1's एवं 2's कॉम्प्लमेन्ट पद्धति से घटाए।

Subtract using 1's and 2's complement method.

$$1001_2 - 1011_2$$

(2+2)

3. (i) निम्न को बूलियन बीजगणित की सहायता से सरलीकृत कीजिए :

Simplify the following expressions using Boolean algebra :

$$(a) A \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C$$

$$(b) (A + B + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C) \quad (2 \times 2)$$

- (ii) NAND-NAND तार्किक द्वार की सहायता से निम्न को आरेखित कीजिए : (कम से कम संख्या में)

Realise the following using NAND-NAND logic gates : (With minimum numbers)

$$(a) (AB + C + DC)(AB + BC + D)$$

$$(b) (A + C + D)(B + D + C) \quad (4 \times 2)$$

4. (i) स्वच्छ आरेख की सहायता से BCD से सात खण्ड कूटवाचक को समझाइए।

Explain BCD to seven segment decoder with neat diagram.

(6)

- (ii) J-K फ्लिप-फ्लॉप को D एवं T फ्लिप-फ्लॉप में कैसे बदला जा सकता है ? तार्किक आरेख एवं सत्य तालिका के द्वारा समझाइये।

How J-K flip-flop can be converted into D flip-flop and T flip-flop. Explain with logic diagram and truth table. (3+3)

5. (i) निम्न व्यंजक को कार्नो मेप की सहायता से सरल कीजिए और फिर NAND-NAND तर्क आरेख बनाइए।

$$\text{ABCD} + \overline{\text{A}} \overline{\text{B}} \overline{\text{C}} \overline{\text{D}} + \overline{\text{A}} \text{BCD} + \overbrace{\text{A} \overline{\text{B}} \text{CD} + \overline{\text{A}} \overline{\text{B}} \text{CD} + \text{ABC}\overline{\text{D}}}^{\text{don't cares}}$$

Simplify the following expression using Karnaugh map and then realize using NAND-NAND logic.

$$\text{ABCD} + \overline{\text{A}} \overline{\text{B}} \overline{\text{C}} \overline{\text{D}} + \overline{\text{A}} \text{BCD} + \overbrace{\text{A} \overline{\text{B}} \text{CD} + \overline{\text{A}} \overline{\text{B}} \text{CD} + \text{ABC}\overline{\text{D}}}^{\text{don't cares}}$$

- (ii) बूलियन बीजगणित के कोई छः मूल सिद्धान्त लिखिए।

Write any six basic laws of Boolean algebra.

(6x2)

6. (i) निम्न व्यंजकों को SOP प्रारूप में बदलिए।

Convert the following expression into Sum of Products (SOP) form.

(a) $(\text{A} + \text{B}\overline{\text{C}})(\overline{\text{A}}\overline{\text{B}} + \overline{\text{A}}\text{B})$

(b) $(\text{A} + \text{B})[\text{AC} + (\text{B} + \text{C})]$ (3x2)

- (ii) एक डिजीटल IC के अभिलक्षणों को समझाइए।

Explain characteristics of a digital IC.

(6)

7. (i) एक 4 : 1 मल्टीप्लेक्सर को आरेखित कीजिए एवं इसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

Draw and explain the working of a 4 to 1 multiplexer.

- (ii) निम्न बूलियन व्यंजक को सत्य तालिका की सहायता से सत्यापित कीजिए।

Verify the following Boolean expression using truth table.

$$\overline{\text{X}}\overline{\text{Y}} + \text{X}\overline{\text{Y}} + \text{XY} = \text{X} + \overline{\text{Y}}$$

- (iii) एक दशक गणक का केवल तार्किक आरेख बनाइए।

Draw only logic diagram of a decade counter.

(6+3+3)

P.T.O.

8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on any **two** of the following :

(i) डिजीटल तकनीक के लाभ

Advantages of digital techniques.

(ii) प्रोग्रामेबल गणक

Programmable counter

(iii) पैरिटी बिट जनित्र

Parity bit generator

(6x2)