

2018

**POWER & INDUSTRIAL ELECTRONICS**

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये ।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये ।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये ।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है ।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) होल्डिंग एवं लेचिंग धारा को समझाइये ।

Explain the Holding and Latching current.

(ii) ऊर्मिका गुणांक को समझाइये ।

Explain the Ripple factor.

(iii) SMPS के लाभ लिखिये ।

Write down the merits of SMPS.

(iv) 'चॉपर' के सिद्धान्त को समझाइये ।

Explain the principle of chopper.

(v) 'प्रेरण तापन' के सिद्धान्त को समझाइये ।

Explain the principle of Induction Heating.

(2×5)

2. (i) पॉवर MOSFET की संरचना और अभिलक्षण को समझाइये ।  
Explain construction and characteristic of Power MOSFET.
- (ii) DIAC (डायक) की संरचना और अभिलक्षण को समझाइये ।  
Explain the construction and characteristic of DIAC. (6×2)
3. (i) SCR हेतु कला नियंत्रक परिपथ को UJT परिपथ के उपयोग द्वारा समझाइये ।  
Explain the phase control circuit of SCR using UJT circuit.
- (ii) PN जंक्शन डायोड को काम में लेते हुए 3-कला अर्द्धतरंग दिष्टकारी को समझाइये और इस हेतु धारा का औसत मान निकालिये ।  
Explain the 3-phase half wave rectifier using P-N junction diode and calculate average value of the current. (6×2)
4. (i) श्रेणी प्रतीपक की कार्यप्रणाली को समझाइये ।  
Explain the working of series-inverter.
- (ii) वोल्टेज स्टेप-डाऊन चॉपर की कार्यप्रणाली समझाइये ।  
Explain the working of voltage step-down chopper. (6×2)
5. (i) अनुनादी स्टेबिलाइजर की कार्यप्रणाली को समझाइये ।  
Explain the working of resonant-stabilizer.
- (ii) खण्ड आरेख की सहायता से समझाइये :  
Explain with the help of block diagram :
- (a) ऑफलाइन यू.पी.एस.  
Off-line U.P.S.
- (b) ऑनलाइन यू.पी.एस.  
On-line U.P.S. (6×2)
6. (i) SCR की सहायता से डी.सी. मोटर के आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि को समझाइये ।  
Explain the armature voltage control method for D.C. motor using SCR.
- (ii) SCR के उपयोग से स्टेपर मोटर की गति नियंत्रण विधि को समझाइये ।  
Explain the speed control method of stepper motor using SCR. (6×2)

7. (i) डाई-इलेक्ट्रीक तापन के सिद्धान्त को समझाइये एवं इसके उपयोग लिखिये ।  
Explain the principle of di-electric heating and write down its applications.
- (ii) प्रतिरोधी वेल्डिंग के सिद्धान्त को समझाइये एवं इसके उपयोग को लिखिये ।  
Explain the principle of resistance welding and write down its applications. (6×2)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :  
Write short notes on any two of the following :
- (i) TRIAC से शक्ति नियंत्रण परिपथ  
TRIAC as a power control circuit
- (ii) स्नबर परिपथ  
Snubber circuit
- (iii) साइक्लोकन्वर्टर  
Cyclo-converter (6×2)
-

(i) Explain the principle of differential amplifier and write down its applications.

(ii) Explain the principle of common emitter amplifier and write down its applications.

(iii) Explain the principle of common collector amplifier and write down its applications.

(iv) Explain the principle of common drain amplifier and write down its applications.

(v) Explain the principle of common gate amplifier and write down its applications.

(vi) Explain the principle of common source amplifier and write down its applications.

(vii) Explain the principle of common drain amplifier and write down its applications.

(viii) Explain the principle of common gate amplifier and write down its applications.

(ix) Explain the principle of common source amplifier and write down its applications.

(x) Explain the principle of common drain amplifier and write down its applications.

(xi) Explain the principle of common gate amplifier and write down its applications.

(xii) Explain the principle of common source amplifier and write down its applications.

(xiii) Explain the principle of common drain amplifier and write down its applications.

(xiv) Explain the principle of common gate amplifier and write down its applications.

(xv) Explain the principle of common source amplifier and write down its applications.

(xvi) Explain the principle of common drain amplifier and write down its applications.

(xvii) Explain the principle of common gate amplifier and write down its applications.

(xviii) Explain the principle of common source amplifier and write down its applications.

(xix) Explain the principle of common drain amplifier and write down its applications.

(xx) Explain the principle of common gate amplifier and write down its applications.